

Licenciatura em Engenharia Informática e de Computadores

# Sistema de Controlo de Acessos (*Access Control System*)

Projeto  
de  
Laboratório de Informática e Computadores  
2022 / 2023  
verão

publicado: 27 de fevereiro de 2023

## 1 Descrição

Pretende-se implementar um sistema de controlo de acessos (*Access Control System*), que permita controlar o acesso a zonas restritas através de um número de identificação de utilizador (*User Identification Number – UIN*) e um código de acesso (*Personal Identification Number - PIN*). O sistema permite o acesso à zona restrita após a inserção correta de um par *UIN* e *PIN*. Após o acesso válido o sistema permite a entrega de uma mensagem de texto ao utilizador.

O sistema de controlo de acessos é constituído por: um teclado de 12 teclas; um ecrã *Liquid Cristal Display (LCD)* de duas linhas de 16 caracteres; um mecanismo de abertura e fecho da porta (designado por *Door Mechanism*); uma chave de manutenção (designada por M) que define se o sistema de controlo de acessos está em modo de Manutenção; e um PC responsável pelo controlo dos outros componentes e gestão do sistema. O diagrama de blocos do sistema de controlo de acessos é apresentado na Figura 1.

 


Figura 1 – Sistema de controlo de acessos (*Access Control System*)

Sobre o sistema podem-se realizar as seguintes ações em modo Acesso:

- **Acesso** - Para acesso às instalações, o utilizador deverá inserir os três dígitos correspondentes ao *UIN* seguido da inserção dos quatro dígitos numéricos do *PIN*. Se o par *UIN* e *PIN* estiver correto o sistema apresenta no LCD o nome do utilizador e a mensagem armazenada no sistema se existir, acionando a abertura da porta. A mensagem é removida do sistema caso seja premida a tecla “\*” durante a apresentação desta. Todos os acessos deverão ser registados com a informação de data/hora e *UIN* num ficheiro de registos (um registo de entrada por linha), designado por *Log File*.
- **Alteração do PIN** – Esta ação é realizada se após o processo de autenticação for premida a tecla “#”. O sistema solicita ao utilizador o novo *PIN*, este deverá ser novamente introduzido de modo a ser confirmado. O novo *PIN* só é registado no sistema se as duas inserções forem idênticas.

**Nota:** A inserção de informação através do teclado tem o seguinte critério: se não for premida nenhuma tecla num intervalo de cinco segundos, o comando em curso é abortado; se for premida a tecla “\*” e o sistema contiver dígitos, elimina todos os dígitos, se não contiver dígitos, aborta o comando em curso.

Sobre o sistema, podem-se realizar também as seguintes ações em modo Manutenção. Ao contrário das ações em modo Acesso, as ações em modo Manutenção são realizadas através do teclado e ecrã do PC. As ações disponíveis neste modo são:

- **Inserção de utilizador** - Tem como objetivo inserir um novo utilizador no sistema. O sistema atribui o primeiro *UIN* disponível, e espera que seja introduzido pelo gestor do sistema o nome e o *PIN* do utilizador. O nome tem no máximo 16 caracteres.
- **Remoção de utilizador** - Tem como objetivo remover um utilizador do sistema. O sistema espera que o gestor do sistema introduza o *UIN* e pede confirmação depois de apresentar o nome.
- **Inserir mensagem** - Permite associar uma mensagem de informação dirigida a um utilizador específico a ser exibida ao utilizador no processo de autenticação de acesso às instalações.
- **Desligar** – Permite desligar o sistema de controlo de acessos. Este termina após a confirmação do utilizador e reescreve o ficheiro com a informação dos utilizadores. Esta informação deverá ser armazenada num ficheiro de texto (com um utilizador por linha) que é carregado no início do programa e reescrito no final do programa. O sistema armazena até 1000 utilizadores, que são inseridos e suprimidos através do teclado do PC pelo gestor do sistema.

**Nota:** Durante a execução das ações em modo manutenção, não podem ser realizadas ações no teclado do utilizador e no LCD deve constar a mensagem “*Out of Service*”.

## 2 Arquitetura do sistema

O controlo (designado por *Control*) do sistema de acessos será implementado numa solução híbrida de *hardware* e *software*, como apresentado no diagrama de blocos da Figura 2. A arquitetura proposta é constituída por quatro módulos principais: i) um leitor de teclado, designado por *Keyboard Reader*; ii) um módulo de interface com o *LCD*, designado por *Serial LCD Controller* (*SLCDC*); iii) um módulo de interface com o mecanismo da porta (*Door Mechanism*), designado por *Serial Door Controller* (*SDC*); e iv) um módulo de controlo, designado por *Control*. Os módulos i), ii) e iii) deverão ser implementados em *hardware* e o módulo de controlo deverá ser implementado em *software* a executar num PC.

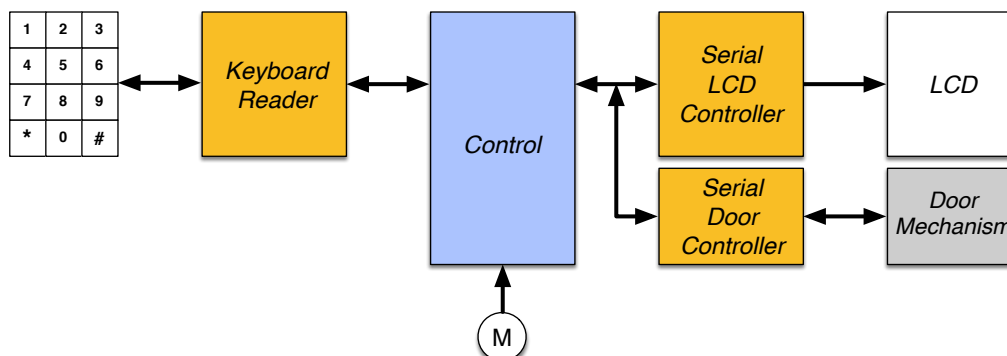


Figura 2 – Arquitetura do sistema que implementa o Sistema de Controlo de Acessos (*Access Control System*)

O módulo *Keyboard Reader* é responsável pela descodificação do teclado matricial de 12 teclas, determinando qual a tecla pressionada e disponibilizando o código desta em quatro bits ao *Control*, caso este esteja disponível para o receber. Caso este não esteja disponível para o receber imediatamente, o código da tecla é armazenado até ao limite de nove códigos. O *Control* processa e envia para o *SLCDC* a informação contendo os dados a apresentar no *LCD*. A informação para o mecanismo da porta é enviada através do *SDC*. Por razões de ordem física, e por forma a minimizar o número de sinais de interligação, a comunicação entre o módulo *Control* e os módulos *SLCDC* e *SDC* é realizada através de um protocolo série.

### 2.1 Keyboard Reader

O módulo *Keyboard Reader* é constituído por três blocos principais: i) o descodificador de teclado (*Key Decode*); ii) o bloco de armazenamento (designado por *Ring Buffer*); e iii) o bloco de entrega ao consumidor (designado por *Output Buffer*). Neste caso o módulo *Control*, implementado em *software*, é a entidade consumidora.

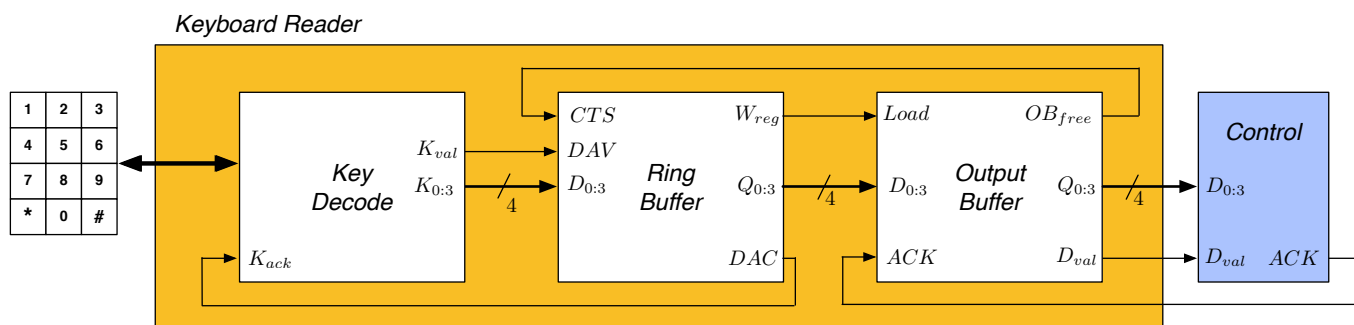


Figura 3 – Diagrama de blocos do *Keyboard Reader*

#### 2.1.1 Key Decode

O bloco *Key Decode* deverá implementar um descodificador de um teclado matricial 4x3 por *hardware*, sendo constituído por três sub-blocos: i) um teclado matricial de 4x3; ii) o bloco *Key Scan*, responsável pelo varrimento do teclado; e iii) o bloco *Key Control*, que realiza o controlo do varrimento e o controlo de fluxo, conforme o diagrama de blocos representado na Figura 4a.

O controlo de fluxo de saída do bloco *Key Decode* (para o bloco *Ring Buffer*) define que o sinal *K\_val* é ativado quando é detetada a pressão de uma tecla, sendo também disponibilizado o código dessa tecla no barramento *K\_0:3*. Apenas é iniciado um novo ciclo

de varrimento ao teclado quando o sinal  $K_{ack}$  for ativado e a tecla premida for libertada. O diagrama temporal do controlo de fluxo está representado na Figura 4b.

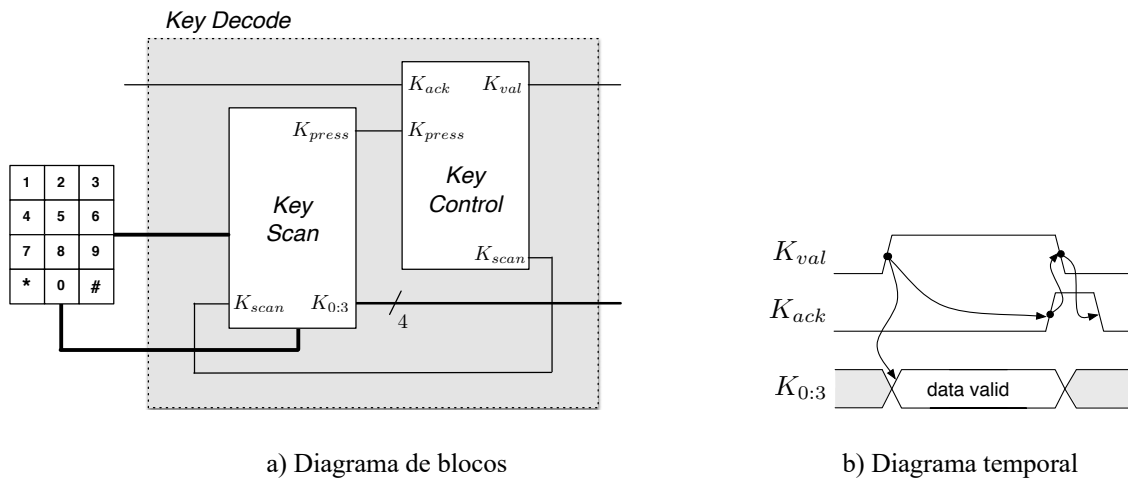


Figura 4 – Bloco *Key Decode*

O bloco *Key Scan* deverá ser implementado de acordo com um dos diagramas de blocos representados na Figura 5, enquanto o desenvolvimento e a implementação do bloco *Key Control* ficam como objeto de análise e estudo, devendo a sua arquitetura ser proposta pelos alunos.

 


Figura 5 - Diagrama de blocos do bloco *Key Scan*

### 2.1.2 Ring Buffer

O bloco *Ring Buffer* a desenvolver deverá ser uma estrutura de dados para armazenamento de teclas com disciplina FIFO (*First In First Out*), com capacidade de armazenar até oito palavras de quatro bits.

A escrita de dados no *Ring Buffer* inicia-se com a ativação do sinal DAV (*Data Available*) pelo sistema produtor, neste caso pelo *Key Decode*, indicando que tem dados para serem armazenados. Logo que tenha disponibilidade para armazenar informação, o *Ring Buffer* escreve os dados  $D_{0:3}$  em memória. Concluída a escrita em memória ativa o sinal DAC (*Data Accepted*) para informar o sistema produtor que os dados foram aceites. O sistema produtor mantém o sinal DAV ativo até que DAC seja ativado. O *Ring Buffer* só desativa DAC depois de DAV ter sido desativado.

A implementação do *Ring Buffer* deverá ser baseada numa memória RAM (*Random Access Memory*). O endereço de escrita/leitura, seleccionado por *put/get*, deverá ser definido pelo bloco *Memory Address Control* (MAC) composto por dois registos, que contêm o endereço de escrita e leitura, designados por *putIndex* e *getIndex* respetivamente. O MAC suporta assim ações de *incPut* e *incGet*, gerando informação se a estrutura de dados está cheia (*Full*) ou se está vazia (*Empty*). O bloco *Ring Buffer* procede à entrega de dados à entidade consumidora, sempre que esta indique que está disponível para receber, através do sinal *Clear To Send* (CTS). Na Figura 6 é apresentado o diagrama de blocos para uma estrutura do bloco *Ring Buffer*.

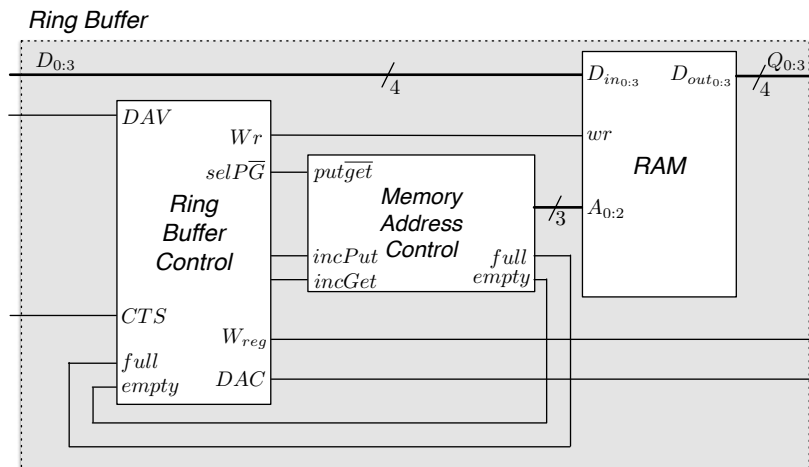


Figura 6 - Diagrama de blocos do bloco *Ring Buffer*

### 2.1.3 Output Buffer

O bloco *Output Buffer* do *Keyboard Reader* é responsável pela interação com o sistema consumidor, neste caso o módulo *Control*.

O *Output Buffer* indica que está disponível para armazenar dados através do sinal  $OB_{free}$ . Assim, nesta situação o sistema produtor pode ativar o sinal *Load* para registar os dados.

O *Control* quando pretende ler dados do *Output Buffer*, aguarda que o sinal  $D_{val}$  fique ativo, recolhe os dados e pulsa o sinal *ACK* indicando que estes já foram consumidos.

O *Output Buffer*, logo que o sinal *ACK* pulse, deve invalidar os dados baixando o sinal  $D_{val}$  e sinalizar que está novamente disponível para entregar dados ao sistema consumidor, ativando o sinal  $OB_{free}$ . Na Figura 7, é apresentado o diagrama de blocos do *Output Buffer*.

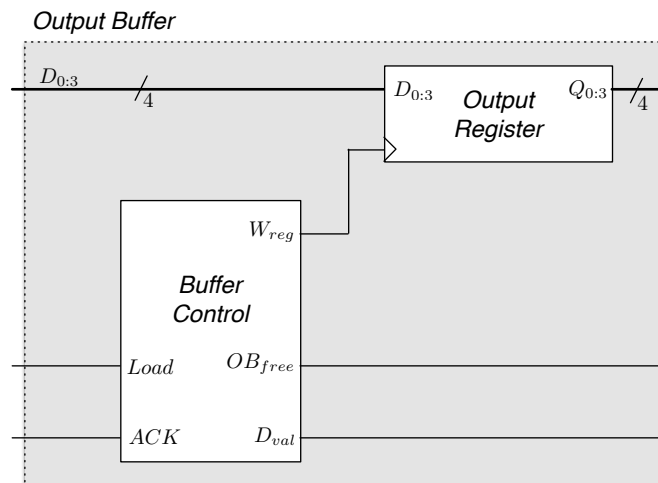


Figura 7 - Diagrama de blocos do bloco *Output Buffer*

Sempre que o bloco emissor *Ring Buffer* tenha dados disponíveis e o bloco de entrega *Output Buffer* esteja disponível ( $OB_{free}$  ativo), o *Ring Buffer* realiza uma leitura da memória e entrega os dados ao *Output Buffer* ativando o sinal  $W_{reg}$ . O *Output Buffer* indica que já registou os dados desativando o sinal  $OB_{free}$ .

## 2.2 Serial LCD Controller

O módulo de interface com o LCD (*Serial LCD Interface, SLCDC*) implementa a receção em série da informação enviada pelo módulo de controlo, entregando-a posteriormente ao *LCD*, conforme representado na Figura 8.

 


Figura 8 – Diagrama de blocos do *Serial LCD Controller*

O *SLCDC* recebe em série uma mensagem constituída por cinco bits de informação. A comunicação com o *SLCDC* realiza-se segundo o protocolo ilustrado na Figura 9, tendo como primeiro bit de informação, o bit *RS* que indica se a mensagem é de controlo ou dados, os restantes bits contêm os dados a transmitir ao *LCD*.

 


Figura 9 – Protocolo de comunicação com *Serial LCD Controller*

O emissor, realizado em *software*, quando pretende enviar uma trama para o *SLCDC* promove uma condição de início de trama (*Start*), que corresponde a uma transição descendente na linha de  $\overline{LDC}_{sel}$ . Após a condição de início, o *SLCDC* armazena os bits da trama nas transições ascendentes do sinal *SCLK*.

### 2.2.1 Serial Receiver

O bloco *Serial Receiver* do *SLCDC* é constituído por três blocos principais: i) um bloco de controlo; ii) um contador de bits recebidos; e iii) um bloco conversor série paralelo, designados respetivamente por *Serial Control*, *Counter*, e *Shift Register*. O *Serial Receiver* deverá ser implementado com base no diagrama de blocos apresentado na Figura 10.

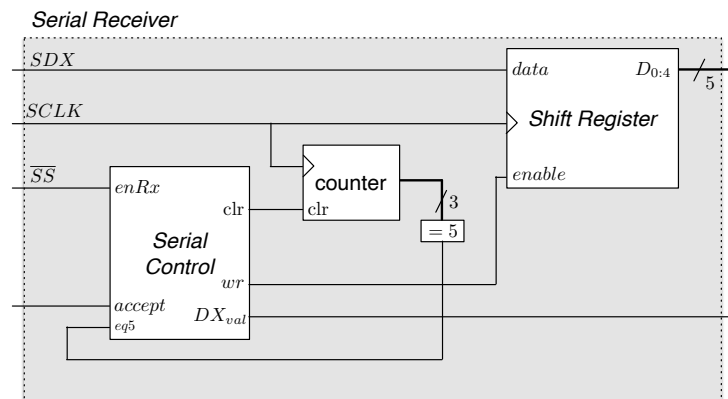


Figura 10 – Diagrama de blocos do *Serial Receiver*

## 2.2.2 Dispatcher

O bloco *Dispatcher* entrega a trama recebida pelo *Serial Receiver* ao *LCD* através da ativação do sinal  $Wr_L$ , após este ter recebido uma trama válida, indicado pela ativação do sinal  $DX_{val}$ .

O *LCD* processa as tramas recebidas de acordo com os comandos definidos pelo fabricante, não sendo necessário esperar pela sua execução para libertar o canal de receção série. Assim, o *Dispatcher* pode sinalizar ao *Serial Receiver* que a trama foi processada, ativando o sinal *done*.

## 2.3 Serial Door Controller

O módulo de interface com o mecanismo da porta (*Serial Door Controller, SDC*) implementa a receção em série da informação enviada pelo módulo de controlo, entregando-a posteriormente ao mecanismo da porta, conforme representado na Figura 11.

 


Figura 11 – Diagrama de blocos do *Serial Door Controller*

O *SDC* recebe em série uma mensagem constituída por cinco bits de informação. A comunicação com o *SDC* realiza-se segundo o protocolo ilustrado na Figura 12, tendo como primeiro bit de informação, o bit  $Open\overline{Close}$  (*OC*) que indica se o comando é para abrir ou fechar a porta. Os restantes bits contêm a informação da velocidade de abertura ou fecho. O *SDC* indica que está disponível para a receção de uma nova trama após ter processado a trama anterior, colocando o *busy* no nível lógico “0”.

 


Figura 12 – Protocolo de comunicação do *Serial Door Controller*

### 2.3.1 Serial Receiver

O bloco *Serial Receiver* do *SDC* deve ser implementado com uma estrutura similar ao bloco *Serial Receiver* do *SLCDC*.

### 2.3.2 Door Controller

O bloco *Door Controller*, após este ter recebido uma trama válida recebida pelo *Serial Receiver*, deverá proceder à atuação do comando recebido no mecanismo da porta. Se o comando recebido for de abertura, o *Door Controller* deverá colocar o sinal *OnOff* e sinal  $Open\overline{Close}$  no valor lógico ‘1’, até o sensor de porta aberta ( $FC_{open}$ ) ficar ativo. No entanto, se o comando for de fecho, o *Door Controller* deverá ativar o sinal  $On\overline{Off}$  e colocar o sinal  $Open\overline{Close}$  no valor lógico ‘0’, até o sensor de porta fechada ( $FC_{close}$ ) ficar ativo. Se durante o fecho for detetada uma pessoa na zona da porta, através do sensor de presença ( $P_{detect}$ ), o sistema deverá interromper o fecho reabrindo a porta. Após a interrupção do fecho da porta, o bloco *Door Controller* deverá permitir de forma automática, ou seja, sem necessidade de envio de uma nova trama, o encerramento da porta e o finalizar do comando de fecho. Após concluir qualquer um dos comandos, o *Door Controller* sinaliza o *Serial Receiver* que está pronto para processar uma nova trama através da ativação do sinal *done*.

## 2.4 Control

A implementação do módulo *Control* deverá ser realizada em *software*, usando a linguagem *Kotlin* e seguindo a arquitetura lógica apresentada na Figura 13.

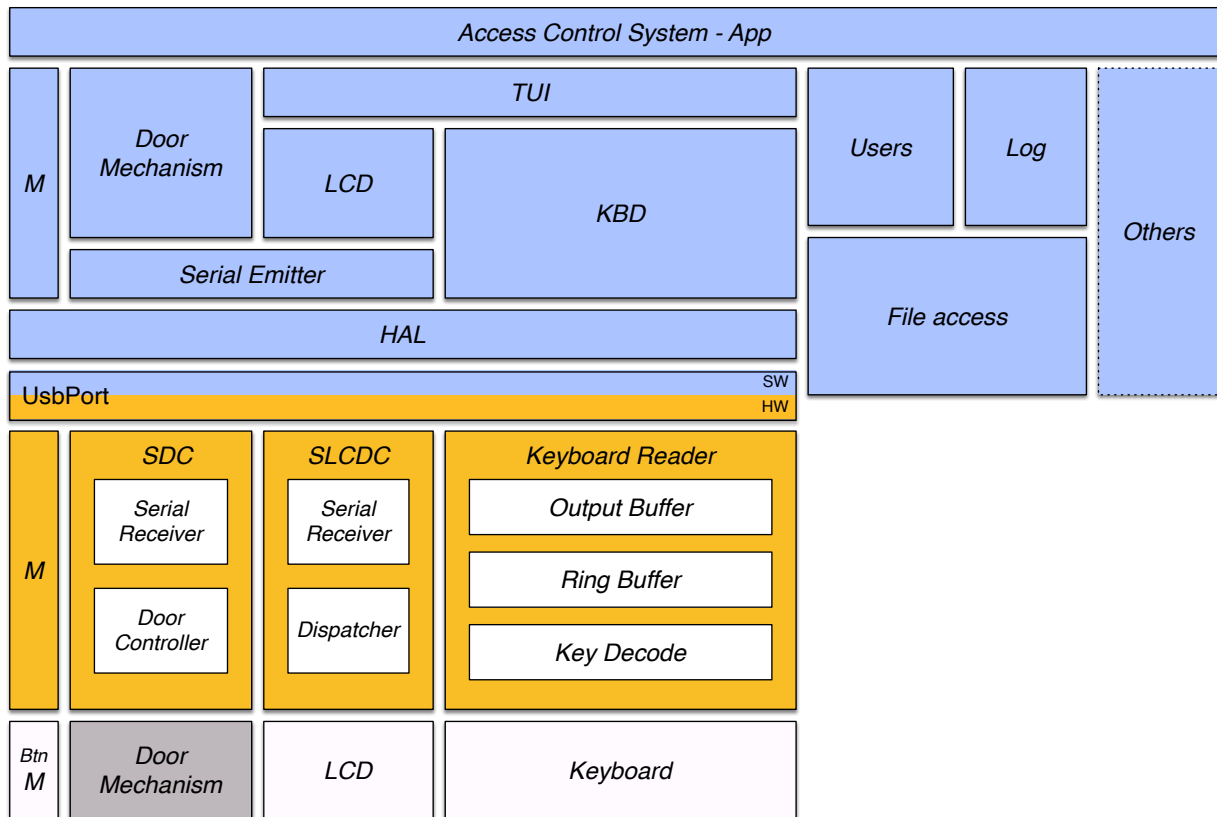


Figura 13 – Diagrama lógico do sistema de controlo de acessos (*Access Control System*)

As assinaturas das principais funções a desenvolver são apresentadas nas próximas secções. As restantes são objeto de análise e decisão livre.

### 2.4.1 HAL

```
object HAL { // Virtualiza o acesso ao sistema UsbPort
    // Inicia a classe
    fun init() ...
    // Retorna true se o bit tiver o valor lógico '1'
    fun isBit(mask: Int): Boolean ...
    // Retorna os valores dos bits representados por mask presentes no UsbPort
    fun readBits(mask: Int): Int ...
    // Escreve nos bits representados por mask o valor de value
    fun writeBits(mask: Int, value: Int) ...
    // Coloca os bits representados por mask no valor lógico '1'
    fun setBits(mask: Int) ...
    // Coloca os bits representados por mask no valor lógico '0'
    fun clrBits(mask: Int) ...
}
```



#### 2.4.2 KBD

```
KBD { // Ler teclas. Métodos retornam '0'..'9', '#', '*' ou NONE.
    const val NONE = 0;
    // Inicia a classe
    fun init() ...
    // Retorna de imediato a tecla premida ou NONE se não há tecla premida.
    fun getKey(): Char ...
    // Retorna a tecla premida, caso ocorra antes do 'timeout' (representado em milissegundos), ou
    NONE caso contrário.
    fun waitKey(timeout: Long): Char ...
}
```

#### 2.4.3 LCD

```
LCD { // Escreve no LCD usando a interface a 4 bits.
    private const val LINES = 2, COLS = 16; // Dimensão do display.
    // Escreve um nibble de comando/dados no LCD em paralelo
    private fun writeNibbleParallel(rs: Boolean, data: Int) ...
    // Escreve um nibble de comando/dados no LCD em série
    private fun writeNibbleSerial(rs: Boolean, data: Int) ...
    // Escreve um nibble de comando/dados no LCD
    private fun writeNibble(rs: Boolean, data: Int) ...
    // Escreve um byte de comando/dados no LCD
    private fun writeByte(rs: Boolean, data: Int) ...
    // Escreve um comando no LCD
    private fun writeCMD(data: Int) ...
    // Escreve um dado no LCD
    private fun writeDATA(data: Int) ...
    // Envia a sequência de iniciação para comunicação a 4 bits.
    fun init() ...
    // Escreve um carácter na posição corrente.
    fun write(c: Char) ...
    // Escreve uma string na posição corrente.
    fun write(text: String) ...
    // Envia comando para posicionar cursor ('line':0..LINES-1 , 'column':0..COLS-1)
    fun cursor(line: Int, column: Int) ...
    // Envia comando para limpar o ecrã e posicionar o cursor em (0,0)
    fun clear() ...
}
```

#### 2.4.4 SerialEmitter

```
SerialEmitter { // Envia tramas para os diferentes módulos Serial Receiver.
    enum class Destination {LCD, DOOR}
    // Inicia a classe
    fun init() ...
    // Envia uma trama para o SerialReceiver identificado o destino em addr e os bits de dados em
    'data'.
    fun send(addr: Destination, data: Int) ...
    // Retorna true se o canal série estiver ocupado
    fun isBusy(): Boolean ...
}
```

---

#### 2.4.5 *DoorMechanism*

```
DoorMechanism {           // Controla o estado do mecanismo de abertura da porta.  
    // Inicia a classe, estabelecendo os valores iniciais.  
    fun init() ...  
    // Envia comando para abrir a porta, com o parâmetro de velocidade  
    fun open(velocity: Int) ...  
    // Envia comando para fechar a porta, com o parâmetro de velocidade  
    fun close(velocity: Int) ...  
    // Verifica se o comando anterior está concluído  
    fun finished() : Boolean ...  
}
```

### 3 Calendarização do projeto

 


Figura 14 – Diagrama de Gantt relativo à calendarização do projeto